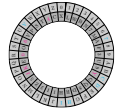




Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



HARDWARE- BESCHREIBUNGSSPRACHEN

Hardwareentwurf mit VHDL

9. November 2020

Revision: 0d5ed06 (2020-11-09 20:24:57 +0100)

Steffen Reith

Theoretische Informatik
Studienbereich Angewandte Informatik
Hochschule **RheinMain**



ENDLICHE AUTOMATEN MIT VHDL

ENDLICHE AUTOMATEN MIT VHDL

Ein **endlicher Automat** (engl. >finite state machine<, kurz: **FSM**) modelliert ein bestimmtes Verhalten mit Hilfe einer (endlichen) Menge von **Zuständen** und mit **Übergängen** zwischen diesen.


Im Gegensatz zu den einfachen endlichen Automaten werden im Hardwareentwurf so genannte **Transducer**, verwendet die mit Hilfe der **Eingabe** und des **aktuellen Zustands** die jeweiligen **Ausgaben generieren**.

Man unterscheidet **Moore**- und **Mealy-Automaten**, wobei man die Mealy-Automaten als Verallgemeinerung der Moore-Automaten auffassen kann.

- **Moore**-Automat: Die Ausgabe wird **nur** in Abhängigkeit vom aktuellen Zustand erzeugt.
- **Mealy**-Automat: Die Ausgabe wird in Abhängigkeit von Zustand **und** aktueller Eingabe erzeugt.

DIE STRUKTUR EINES SYNCHRONEN FSM

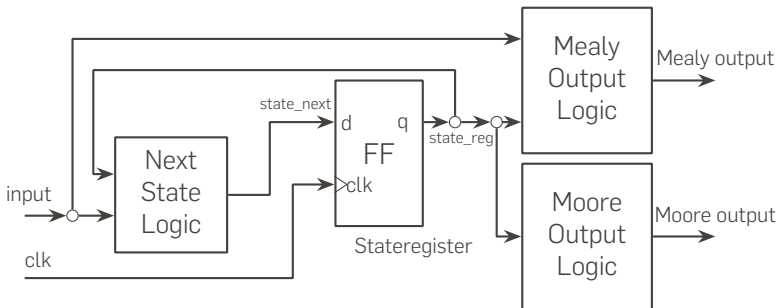
Synchrone FSMs sind idealisiert wie folgt aufgebaut:



Die obige Struktur zeigt, dass Moore-Automaten eine zum **Takt synchrone Ausgabe** erzeugen.

In der Praxis werden allerdings auch Mischformen von Moore- und Mealy-Automaten verwendet.

BEISPIEL: MOORE-AUTOMAT / LAUFLICHT

 

Dieser Automat wechselt bei jeder steigenden Flanke in den nächsten Zustand. Aus diesem Grund sind die Übergänge mit **jeder möglichen** Eingabe markiert.

Der in der **unteren** Hälfte der Zustände enthaltene Bitvektor entspricht der **Ausgabe** des Automaten (\triangleq Zustand der acht LEDs).

DAS LAUFLICHT IN VHDL

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity lights is
5      port (clk, reset : in std_logic;
6            leds       : out std_logic_vector(7 downto 0));
7  end lights;
8
9  architecture Behavioral of lights is
10
11     type state_t is (q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7);
12     signal state_reg, state_next : state_t;
13
14     begin
15         transition : process (clk, reset)
16         begin
17             if (reset = '1') then
18                 state_reg <= q0; -- set initial state
19             elsif (rising_edge(clk)) then -- changes on rising edge
20                 state_reg <= state_next;
21             end if;
22         end process;
```

DAS LAUFLICHT IN VHDL (II)

```
1  next_state_proc : process (state_reg)
2  begin
3      case state_reg is
4
5          when q0 =>
6              leds <= "10000000"; -- Moore Ausgabe
7              state_next <= q1;
8
9          when q1 =>
10             leds <= "01000000"; -- Moore Ausgabe
11             state_next <= q2;
12
13             ....
14
15         end case;
16     end process;
```

Im obigen Beispiel muss **nicht** mit `if-elsif-else-end if` gearbeitet werden, um den **Nachfolgezustand zu ermitteln**, da der Automat an jeder steigenden Taktflanke einfach zum nächsten Zustand übergeht.

NEXT STATE LOGIK FÜR MOORE-AUTOMATEN

Im **allgemeinen Fall** wird ein Moore-Automat für die Eingaben noch einen **input-Port** haben. Dann ist `input` in der Sensitivitätsliste von `next_state_proc` enthalten.

Damit ergibt sich folgendes Template:

```
1 next_state_proc : process (state_reg, input)
2 begin
3     case state_reg is
4         when state_a =>
5             output <= <value>; -- Moore Ausgabe
6             if (input = <value>) then -- Alle Möglichkeiten abfragen!
7                 state_next <= state_<num>;
8                 ...
9             else
10                 state_next <= state_<num>;
11             end if;
12         when state_b =>
13             ....
```


NEXT STATE LOGIK FÜR MOORE-AUTOMATEN (II)

Hinweis: `next_state_proc` ist ein **kombinatorischer Schaltkreis**. Also wird `output` in jedem Zweig belegt und es werden alle Möglichkeiten zur Bestimmung von `next_state` berücksichtigt. Damit ergeben sich drei Designregeln:

- Spezifiziere alle Möglichkeiten im `next_state_proc`, d.h. im `case`-Statement werden **alle Bedingungen** der jeweiligen `if`-Anweisung aufgeführt. Die `case`-Anweisung berücksichtigt **alle möglichen Zustände** des Automaten. Evtl. kann man mit „don't cares“ arbeiten. Wird dies nicht gemacht, so kann der Synthesizer ungewollt Latches einführen.
- Signalzuweisungen sind **nur im jeweiligen Zustand gültig**. Zuweisungen werden nicht gespeichert (kombinatorischer Prozess)!

NEXT STATE LOGIK FÜR MOORE-AUTOMATEN (III)

- Müssen Werte **gespeichert** (\triangleq registered) werden, so wird dies mit Signalen der Form `XXX_reg` bzw. `XXX_next` **im Prozess transition** realisiert.

Grund: Speicher / FlipFlops werden nur im sequentiellen Prozess `transition` verwendet.

ALTERNATIVE (LAUFLICHT): SEPARATE PROZESSE

Beobachtung: Ist das State-Diagramm erstellt, so ist die Umsetzung in eine Implementierung nahezu mechanisch.

Ist der Automat verhältnismäßig groß oder unübersichtlich, so kann man **Ausgabe** und **next-state Logik** auch trennen.

Next-state Logik:

```
1  next_state_proc : process (state_reg)
2  begin
3      case state_reg is
4          when q0 =>
5              state_next <= q1;
6          when q1 =>
7              state_next <= q2;
8
9              ....
10
11         end case;
12     end process;
```

ALTERNATIVE: SEPARATE PROZESSE (II)


Output Logik:

```
1  next_state_proc : process (state_reg)
2  begin
3      case state_reg is
4          when q0 =>
5              leds <= "10000000"; -- Moore Ausgabe
6          when q1 =>
7              leds <= "01000000"; -- Moore Ausgabe
8
9              ....
10
11         end case;
12     end process;
```

Größere Automaten kann man auch mit speziellen graphischen Tools beschreiben, die dann den benötigten VHDL-Code erzeugen.

MEALY - AUTOMATEN

 Ein Mealy-Automat ermittelt den Output mit Hilfe des Zustandes **und** der Eingabe. Aus diesem Grund werden die **Übergänge** eines Mealy-Automaten zusätzlich mit der Ausgabe beschriftet.




Dabei bedeutet die **Kantenbeschriftung in / out**: Zustandswechsel von q0 nach q1, wenn die Eingabe in vorliegt. Gebe bei dem Zustandswechsel out aus.

Aufgrund der Struktur eines Mealy-Automaten muss die Änderung der Ausgabe **nicht synchron** zum Takt sein (z.B. wenn sich die Eingabesignale ändern, so dass die Ausgabe den Pegel wechselt).

 BEISPIEL: MEALY - AUTOMATEN

Der folgende Automat erkennt **steigenden Flanken** in dem Signal **data**:



```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity edgeDetect is
5      port (clk      : in  std_logic;
6            reset    : in  std_logic;
7            data     : in  std_logic;
8            tick     : out std_logic);
9  end edgeDetect;
  
```

BEISPIEL: MEALY - AUTOMATEN (II)


```
1  architecture mealy of edgeDetect is
2      type state_t is (low, high);
3      signal state_reg  : state_t;
4      signal state_next : state_t;
5  begin
6
7  transition : process (clk, reset)
8  begin
9      if (reset = '1') then
10         state_reg <= low;
11     elsif (rising_edge(clk)) then
12         state_reg <= state_next;
13     end if;
14 end process;
15
16 -- next-state / output logic
17 next_state_proc : process(state_reg, data)
18 begin
19     -- Set default values
20     state_next <= state_reg;
21     tick <= '0';
```

BEISPIEL: MEALY - AUTOMATEN (II)

```
1      case state_reg is
2
3          -- Handle state 'low'
4          when low =>
5              if (data = '1') then
6                  state_next <= high;
7                  tick <= '1';
8              end if;
9
10         -- Handle state 'high'
11         when high =>
12             if (data = '0') then
13                 state_next <= low;
14             end if;
15
16     end case;
17
18 end process;
19 end architecture;
```


TIMING DIAGRAMM DES MEALY-AUTOMATEN

 Es wurde schon erwähnt, dass die Ausgabe eines Mealy-Automaten evtl. **nicht synchron** zum Takt sein kann:




Durch dieses Verhalten werden auch kurzzeitige Signalschwankungen (engl. **glitch(es)**) der Eingabe evtl. als Ausgabe weitergeleitet. Dies kann zu Problemen führen.

Auch die **Breite** des Signals `tick` **kann variieren**, je nachdem wie die Lage der steigenden Flanke von `data` zu `clk` ist.

DIE FLANKENERKENNUNG MIT EINEM MOORE-AUTOMAT

 Eine ähnliche Flankenerkennung kann man mit Hilfe eines Moore-Automaten entwerfen:



Die übliche Codierung eines Moore-Automaten ergibt:

```

1  architecture moore of edgeDetect is
2      type state_t is (low, edge, high);
3      signal state_reg  : state_t;
4      signal state_next : state_t;
5  begin
6      -- Prozess stateHandler wie im Mealy-Fall
  
```

DIE FLANKENERKENNUNG MIT EINEM MOORE-AUTOMAT (II)

```
1  next_state_proc : process(state_reg, data)
2  begin
3
4      -- Set default values
5      state_next <= state_reg;
6      tick <= '0';
7
8      case state_reg is
9
10         when low =>
11             if (data = '1') then
12                 state_next <= edge;
13             end if;
14
15         when edge =>
16             tick <= '1';
17             if (data = '1') then
18                 state_next <= high;
19             else
20                 state_next <= low;
21             end if;
```


DIE FLANKENERKENNUNG MIT EINEM MOORE-AUTOMAT (III)

```

1      when high =>
2          if (data = '0') then
3              state_next <= low;
4          end if;
5      end case;
6  end process;
7  end architecture;

```

 Damit ergibt sich ein leicht verändertes Timing:



Es zeigt sich, dass der von einem Moore-Automaten generierte Tick **immer einen clk-Zyklus** lang ist.

MOORE VS. MEALY

Die Ausgabe von Moore-Automaten ist **synchron**, wogegen die von Mealy-Automaten auch **nicht synchron** sein kann.

Die Ausgabe von Moore-Automaten **ändert sich nur an Taktflanken** und ist so **robuster** gegen Glitches. Die Reaktion von Mealy-Automaten ist aber evtl. schneller.

Nachteil: Moore-Automaten haben normalerweise **mehr Zustände** als gleichwertige Mealy-Automaten und brauchen somit **mehr Fläche** für die Logik.

Am Timing-Diagramm sieht man, dass das Signal dieses **Mealy**-Automaten **einen Takt früher** verfügbar ist. Wird tick in einem synchronen Subsystem weiter verwendet, so spielen Glitches und die Asynchronität eine untergeordnete Rolle, da das Signal nur an der **steigenden Flanke stabil** sein muss.