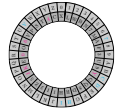




Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



HARDWARE- BESCHREIBUNGSSPRACHEN

Hardwareentwurf mit VHDL

9. November 2020

Revision: 0d5ed06 (2020-11-09 20:24:57 +0100)


Steffen Reith

Theoretische Informatik
Studienbereich Angewandte Informatik
Hochschule **RheinMain**




ASYNCHRONE SIGNALE & CLOCK DOMAIN CROSSING

FLIP-FLOPS / TIMING

 

 Ein Flip-Flop ist **edge-sensitiv** und übernimmt Daten nur an (steigenden) **Flanken**.




In der Praxis¹ sind

- Flanken **nicht senkrecht** und
- ein Flip-Flop **benötigt Zeit** um die Daten zu übernehmen.

Der Dateneingang darf sich für eine technologieabhängige Mindestzeit **vor** der Taktflanke nicht ändern (**Setup-Time** t_{set}) und muss auch noch **nach** der Taktflanke eine gewisse Zeit stabil sein (**Hold-Time** t_{hld}).

¹Literatur: Pong P. Chu, RTL Hardware Design Using VHDL, John Wiley & Sons, 2006

METASTABILITÄT

 

Ändert sich der Dateneingang eines Flip-Flops von '0' nach '1' **innerhalb** der **Setup-Time** oder **Hold-Time**, so kann das Flip-Flop


- '1' ausgeben (gewünscht),
- '0' ausgeben oder (alten Wert gespeichert, dann „klappt“ es das nächste Mal vielleicht)
- in einen **metastabilen Zustand** gelangen (der Spannungspegel befindet sich dann irgendwo zwischen '1' und '0'). Die **Ausgabe** kann **weder als '1'** noch als **'0'** interpretiert (nachfolgende Schaltkreise evtl. in undefiniertem Zustand).

METASTABILITÄT (II)

Geringe Störungen (Rauschen) lassen das Flip-Flop wieder in einen **stabilen Zustand kippen**.

Die **Wahrscheinlichkeit**, dass sich das Flip-Flop nach der Zeit T_r („Resolution Time“) noch **im metastabilen Zustand** befindet beträgt:

$$\Pr(T_r) = e^{-\frac{T_r}{\tau}}.$$

 

(τ ist eine hardwareabhängige Konstante)

Bei heutigen Technologien beträgt τ Bruchteile von Nanosekunden.

Frage: Wie zuverlässig ist ein Schaltkreis, wenn **asynchrone** Eingaben benötigt werden?

METASTABILITÄT (III)

Kann ein Flip-Flop den metastabilen Zustand nicht innerhalb eines gegebenen Zeitraums verlassen / beheben, dann spricht man von einem **Synchronisationsfehler**.

Die Zuverlässigkeit einer Schaltung beschreibt die **durchschnittliche Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Synchronisierungsfehlern** (kurz: $MTBF(T_r)$)

Seien ω das Zeitfenster in dem ein Flip-Flop in den **metastabilen** Zustand gerät (aktuell: einige Picosekunden bis Bruchteile von Nanosekunden), f_{clk} die **Taktfrequenz** und f_d die **Änderungsfrequenz** der Eingabe, dann gilt

$$MTBF(T_r) = \frac{e^{\frac{T_r}{\tau}}}{\omega \cdot f_{clk} \cdot f_d}$$

MTBF - EIN BEISPIEL

Sei $\tau = 0.5\text{ns}$, $\omega = 0.1\text{ns}$, $f_{clk} = 50\text{Mhz}$ und $f_d = 0.1 \cdot f_{clk}$, dann

T_r	MTBF
0.0ns	$4.00 \cdot 10^{-5}\text{sec}$
2.5ns	$5.94 \cdot 10^{-3}\text{sec}$
5.0ns	$8.81 \cdot 10^{-1}\text{sec}$
10.0ns	$1.94 \cdot 10^4\text{sec}$ (5.39 Stunden)
20.0ns	$9.42 \cdot 10^{12}\text{sec}$ ($2.99 \cdot 10^5$ Jahre)
30.0ns	$4.57 \cdot 10^{21}\text{sec}$ ($1.45 \cdot 10^{14}$ Jahre)
35.0ns	$1.01 \cdot 10^{26}\text{sec}$ ($3.19 \cdot 10^{18}$ Jahre)


Entspricht T_r der halben Taktfrequenz, so ist die unakzeptable MTBF ca. 5 Stunden. Schon bei der 1.5fachen Resolution Time ergeben sich *ausreichende* 10^{14} Jahre (Alter des Universums: ca. 10^{11} Jahre).

UMGANG MIT SYNCHRONISATIONSFehlern

Synchronisationsfehler kann man nicht vermeiden, aber so unwahrscheinlich machen, dass sie **praktisch** keine Rolle spielen.

Benötigen einen Schaltkreis (**Synchronizer**), der die **Weiterleitung** der **fehlerhaften** Information eines metastabilen Flip-Flops **verhindert** und ihm Zeit gibt einen **stabilen Zustand** zu **erreichen**.

 Idee: Verwende ein zusätzliches Flip-Flop SYN als Synchronizer:



ANALYSE

Sei T_c die Periodendauer, T_{set} die Flip-Flop Setup-Time und T_{comb} die Verzögerung der kombinatorischen Logik.

Dann gilt für den Pfad **async** zum D-Eingang des Flip-Flops FF:

- Das Signal **async** wird um einen Takt verzögert.
- Das Signal **sync** muss $T_{set} + T_{comb}$ **vor** der nächsten (steigenden) Flanke stabil sein.
- Das Flip-Flop SYN hat also eine **Resolution Time** von $T_r = T_c - (T_{comb} + T_{set})$ zur Verfügung.

Sei $T_{set} = 2.5\text{ns}$, dann ergibt sich bei 50Mhz:

$$T_r = 20\text{ns} - (T_{comb} + 2.5\text{ns})$$


Das **optimale** T_r ergibt sich für $T_{comp} = 0$. Allerdings liegt T_{comp} durch das Design fest!

ANALYSE (II)

Ist die kombinatorische Logik mit **1ns sehr schnell**, dann ergibt sich eine MTBF von **272 Jahren** (mit den schon verwendeten Parametern τ und ω).

Ist die kombinatorische Logik mit **12.5ns langsam**, dann beträgt die MTBF nur noch **0.8sec**.

 Idee: Verwende zwei Flip-Flops für den Synchronizer:



Dann ergibt sich $T_r = 20\text{ns} - 2.5\text{ns} = 17.5\text{ns}$. Dies ergibt eine MTBF von **3000 Jahren**.

BENUTZUNG VON SYNCHRONIZERN

Es ergeben sich folgende Regeln zur Benutzung von Synchronizern:

- Das asynchrone Signal sollte **frei von Glitches** sein.
- Ein Signal wird **an einem Ort** synchronisiert. Ein Synchronizer garantiert nicht, welcher Ausgabewert erreicht wird.
- **Vermeide** asynchrone **zusammenhängende Signale** (z.B. binäre Zahl). Alternative: Verwende Gray-Codes wenn möglich oder implementiere einen Message-Passing Mechanismus.
- **Bewerte** den Synchronizer nach jeder relevanten Designänderung **neu**.

Manche Technologien stellen Flip-Flops zur Verfügung, die gegen Metastabilität gehärtet sind.

SYNCHRONIZER - EINE IMPLEMENTIERUNG

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity Synchronizer is
5      port(clk      : in std_logic;
6            reset   : in std_logic;
7            async   : in std_logic;
8            sync    : out std_logic);
9  end Synchronizer;
10
11 architecture TwoFF of Synchronizer is
12     signal meta_reg, meta_next : std_logic;
13     signal sync_reg, sync_next : std_logic;
14 begin
15     process(clk, reset) -- Implementiere zwei Flip-Flops
16     begin
17         if (reset = '1') then
18             meta_reg <= '0';
19             sync_reg <= '0';
20         elsif (rising_edge(clk)) then
```

SYNCHRONIZER - EINE IMPLEMENTIERUNG

```
1      meta_reg <= meta_next;
2      sync_reg <= sync_next;
3  end if;
4  end process;
5
6  -- Next state logic
7  meta_next <= async;
8  sync_next <= meta_reg;
9
10 -- Output logic
11 sync <= sync_reg;
12 end architecture;
```

Die Lösung mit zwei Flip-Flops ist **verbreitet**.

Es können auch spezielle gegen Metastabilität **gehärtete Flip-Flops** verwendet werden (die aber größer sind).

Evtl. kann man den **Takt künstlich verlangsamen** (vgl. PLL), wenn keine gehärteten Flip-Flops zur Verfügung stehen.

CLOCK DOMAINS

In einem synchronen Schaltkreis werden **alle** Komponenten mit dem gleichen Takt betrieben. Alle Komponenten, die den gleichen Takt verwenden werden **Clock domain** genannt.

Aus verschiedenen Gründen kann man nicht immer mit **einer** Clock domain auf einem FPGA / ASIC arbeiten:

- Unterschiedliche physikalische I/O-Schnittstellen (z.B. Datenübertragung)
- Clock skew (Laufzeiten des Taktsignal führen zu einer Phasenverschiebung)
- Komplexität / Laufzeiten von Teilschaltkreisen (globaler Takt richtet sich nach dem langsamsten Schaltkreis)

Problem: An den Grenzen von Clock Domains müssen ganze Datenbusse auf die neue Domain synchronisiert werden. Dieses Problem ist als „**Clock Domain Crossing (CDC)**“ bekannt.

CLOCK DOMAINS (II)

Idee: Benutzen für jedes Signal eines Busses einen eigenen Synchronizer.

FALSCH: Haben uns schon die Designregel „**Vermeide** asynchrone **zusammenhängende Signale** (z.B. binäre Zahl)“ in Zusammenhang mit Synchronizern überlegt.

Idee: Verwenden ein (synchronisiertes) Signal und führen ein **Handshaking-Protokoll** durch.

1. Der Sender gibt Daten aus und aktiviert **dann** das Signal **REQ**.
2. Der Empfänger übernimmt die Daten und aktiviert **danach** das Signal **ACK**.
3. Der Sender deaktiviert **REQ** und reaktiviert es nicht, solange bis auch **ACK** deaktiviert wurde.
4. Bemerkt der Empfänger, dass **REQ** deaktiviert wurde, so deaktiviert er auch **ACK**.

CLOCK DOMAINS (III)

Dieses Vorgehen ist als 4-Phasen Handshake bekannt (es gibt auch effizienter Versionen wie den 2-Phasen Handshake).

Nachteil: Die Phasen brauchen Zeit, damit **geht (viel) Bandbreite** bei der Übertragung der Daten **verloren** (Handshake muss für jedes Datenpaket durchgeführt werden).

Idee: Verwenden einen asynchronen (dual-port) FIFO mit

- einem Write-Port mit eigenem Takt,
- einem Read-Port mit eigenem Takt und
- **full** bzw. **empty** Signal für die Flusskontrolle.

Vorteil: Durch dieses Vorgehen werden zeitaufwendige Handshakes vermieden (Datenrate nähert sich dem „Machbaren“ an).

EIN ASYNCHRONER FIFO

Die folgenden Ideen stammen aus Peter Alfke, „Asynchronous FIFO in Virtex-II™ FPGAs“, TechXclusives, und der VHDL-Implementierung² von Alexander Pham.

Ziele:

- Es soll ein dual-ported RAM (BlockRAM) für einen FIFO-Speicher verwendet werden.
- Der read-Port und write-Port (bzw. das empty-Signal / full-Signal) können sich in **unterschiedlichen** Clock-Domains befinden.
- Es gibt je einen Read-Counter und Write-Counter für die Lese- bzw. Schreibadressen im FIFO

²http://www.asic-world.com/examples/vhdl/asyn_fifo.html

EIN ASYNCHRONER FIFO (II)

Problem: Zur Generierung der Signale `empty` bzw. `full` werden die **read- und write-Adresse benötigt**. Es tritt also ein **Clock-Domain Crossing** auf. Aber: Wir können die Adressen nicht mit Synchronizern synchronisiert!

Idee: Verwende die **Gray-Codierung** für die Schreib- und Leseadressen.

Problem: Es sollen *alle* Speicherstellen des FIFOs benutzt werden können. Wenn read-Adresse gleich write-Adresse ist, dann kann der FIFO **leer** oder **voll** sein!

Idee: Teile den FIFO (Ringpuffer) in (vier) Sektoren ein.

- Befindet sich der **read**-Zeiger im Sektor **vor** dem **write**-Zeiger, dann wird eine **empty-Warnung** erzeugt.
- Wenn der **write**-Zeiger im Sektor **vor** dem **read**-Zeiger ist, dann generiere eine **full-Warnung**.

EIN ASYNCHRONER FIFO (III)

Teilt man die Folge der Gray-Codes in vier gleich große Teile ein, so ergibt sich die folgende Liste der beiden hochwertigsten Bits:

00, 01, 11, 10, 00 (das letzte Paar wurde wiederholt)

Beobachtung: Zwei Paare (a_n, a_{n-1}) und (b_n, b_{n-1}) folgen aufeinander genau dann, wenn $a_{n-1} = b_n$ **und** $a_n \neq b_{n-1}$ gilt. Dies führt zu folgenden VHDL-Anweisungen:

```

1    fullWarn <= (writeAdr(writeAdr'high - 1) xnor
2                  readAdr(readAdr'high)) and
3                  (writeAdr(writeAdr'high) xor
4                  readAdr(readAdr'high - 1));
5
6    emptyWarn <= (writeAdr(writeAdr'high - 1) xor
7                  readAdr(readAdr'high)) and
8                  (writeAdr(writeAdr'high) xnor
9                  readAdr(readAdr'high - 1));

```

EIN ASYNCHRONER FIFO (IV)

Der FIFO ist **leer** (bzw. **voll**), wenn eine Leerwarnung (bzw. Vollwarnung) gespeichert wurde und Leseadresse gleich Schreibadresse ist.

Frage: Wie speichert man eine Leerwarnung / Vollwarnung?

```

1  except : process(fullWarn, emptyWarn, clear)
2  begin
3      -- fifo should be cleared or we have an empty warning
4      if ((clear = '1') or (emptyWarn = '1')) then
5          -- '0' indicates a possible empty in the next future
6          exCase <= '0';
7      elsif (fullWarn = '1') then
8          -- '1' indicate a possible full in the next future
9          exCase <= '1';
10     end if;
11 end process;
12
13 -- Generate asynchronous empty / full signals
14 aFull  <=      exCase and equalAdr;
15 aEmpty <= not exCase and equalAdr;


```

EIN ASYNCHRONER FIFO (V)

An dieser Stelle verwenden wir (gewollt) ein **Latch** für exCase!

Dies erkennt man leicht, da in der `if`-Anweisung **nicht alle Fälle ausdekodiert** sind. Damit ergibt sich für `exCase` eine zeitliche Abhängigkeit, die mit der Instantiierung eines Latches (Speicher) gelöst werden muss, da das **Speicherverhalten nicht vom Takt abhängig** ist.

Dies zeigt auch die Synthese:

 

EIN ASYNCHRONER FIFO (VI)

Nur eine **Schreibaktion** bewirkt, dass das full-Signal '1' wird. Damit ist die **steigende Flanke** synchron zur write-clock.

Analog: Die steigende Flanke des empty-Signals ist synchron zur read-clock.

Problem: Müssen noch die fallenden Flanken von „empty“ und „full“ synchronisieren:

```
1    synchronize_full : process (wClk, aFull)
2    begin
3        if(aFull = '1') then
4            -- happens synchronously (aFull = '1' needs equalAdr = '1')
5            full <= '1';
6        elsif (rising_edge(wClk)) then
7            -- Fifo is not full and the falling edge is synchronized too
8            full <= '0';
9        end if;
10    end process;
```

ASYNCHRONER FIFO (BLOCKSCHALTBILD)

